

# EDA实验2实验报告

## 一、实验目的

- 实践基于 HDL 设计和实现时序逻辑电路的流程和方法；
- 掌握用 HDL 实现有限状态机的方法；
- 实践利用 FPGA 解决实际问题的方法。

## 二、实验内容

- 利用实验板上的拨码开关和按键开关模拟投币、购物和退币输入，用发光二极管模拟各种提示信息，用数码管显示余额，实现一个自动售货机。

## 三、实验设计思路

- 通过拨码开关，获得当前的实验模式，包括：投币模式、购物模式、退币模式、错误模式；
- 对于当前模式，对于按键开关，进行处理，使钱数改变；
- 对当前的钱数进行显示。

## 四、各模块实现方法

- 获得当前实验模式：并通过一个发光二极管判断当前模式是否为错误模式。

```
module mode_change(sw, mode, led_wrongmode);
input [3:0] sw;           // 拨码开关
output [1:0] mode;
output led_wrongmode;    // 指示灯

reg [1:0] mode_r;
reg led_r;
always @ (sw)
begin
    case (sw)
        4'b1000:
            begin
                mode_r = 2'b01;    // 投币模式
                led_r = 0;
            end
        4'b0100:
            begin
                mode_r = 2'b10;    // 购物模式
                led_r = 0;
            end
        4'b0010:
            begin
                mode_r = 2'b11;    // 退币模式
                led_r = 0;
            end
        default:
    end
end
```

```

        begin
            mode_r = 2'b00;    // 错误模式 (wrong mode)
            led_r = 1;
        end
    endcase
end
assign led_wrongmode = led_r;
assign mode = mode_r;
endmodule

```

- 对于当前模式，对于按键开关，进行处理，使钱数改变；

```

module work(clk,mode,led_fail,led_get,led_withdraw,key,money);
input clk;                //时间
input [1:0] mode;         //模式
input [3:0] key;          //按键开关
output led_fail, led_get, led_withdraw; //分别表示购买失败，取货，退款的发光二极管
output [7:0] money;       // money为二进制数，转为十进制除以2即为钱数

reg [7:0] money_r;
reg form11,form12,form13;
reg r_ledfail,r_ledget,r_ledwithdraw;
reg [10:0] cur;

always @ (posedge clk)
begin
    cur <= cur+1'b1;
end

always@(posedge cur[9:9])    // 每过2^10次周期（一周期为1/40mHz）检测一次
begin
    form11 <= key[0:0];
    form12 <= key[1:1];
    form13 <= key[2:2];
end

always @ (posedge cur[9:9])
begin
    if (mode == 2'b11)        //退市模式
    begin
        money_r <= 0;
        r_ledwithdraw = 1;
    end
    if (mode == 2'b00)        //错误模式，令购买失败，取货，退款的发光二极管关闭
    begin
        r_ledfail = 0;
        r_ledget = 0;
        r_ledwithdraw = 0;
    end
    if (form11 == 1 && key[0:0] == 0) // 按键开关1被按了
    begin
        case (mode)
            2'b01: begin        // 投币模式

```

```

        money_r <= money + 1;
        r_ledfail = 0;
        r_ledget = 0;
    end
    2'b10: begin // 购物模式
        if (money > 2)
            begin
                money_r <= money - 3;
                r_ledfail = 0;
                r_ledget = 1;
            end
        else begin
            money_r <= money;
            r_ledfail = 1;
            r_ledget = 0;
        end
    end
    2'b11: begin // 退币模式
        money_r <= 0;
        r_ledfail = 0;
        r_ledget = 0;
    end
    default:begin // 错误模式 (wrong mode)
        money_r <= 0;
        r_ledfail = 0;
        r_ledget = 0;
    end
endcase
end
if (formal2 == 1 && key[1:1] == 0) // 按键开关2被按了
begin
    case (mode)
        2'b01: begin // 投币模式
            money_r <= money + 2;
            r_ledfail = 0;
            r_ledget = 0;
        end
        2'b10: begin // 购物模式
            if (money > 4)
                begin
                    money_r <= money - 5;
                    r_ledfail = 0;
                    r_ledget = 1;
                end
            else begin
                money_r <= money;
                r_ledfail = 1;
                r_ledget = 0;
            end
        end
        2'b11: begin // 退币模式
            money_r <= 0;
            r_ledfail = 0;

```

```

        r_ledget = 0;
    end
    default:begin // 错误模式 (wrong mode)
        money_r <= 0;
        r_ledfail = 0;
        r_ledget = 0;
    end
endcase
end
if (formal3 == 1 && key[2:2] == 0) // 按键开关3被按了
begin
    case (mode)
        2'b01: begin // 投币模式
            money_r <= money + 10;
            r_ledfail = 0;
            r_ledget = 0;
        end
        2'b10: begin // 购物模式
            money_r <= money;
            r_ledfail = 0;
            r_ledget = 0;
        end
        2'b11: begin // 退币模式
            money_r <= 0;
            r_ledfail = 0;
            r_ledget = 0;
        end
        default:begin // 错误模式 (wrong mode)
            money_r <= 0;
            r_ledfail = 0;
            r_ledget = 0;
        end
    endcase
end
end
assign led_fail = r_ledfail;
assign led_get = r_ledget;
assign led_withdraw = r_ledwithdraw;
assign money = money_r;
endmodule

```

- 对当前的钱数进行显示。

```

module show_money10(clk,num,seg,dig);
input clk;
input [7:0] num;
output [6:0] seg;
output [2:0] dig;

reg [3:0] num_r1,num_r2,num_r3; // 三位, num_r1为小数位, num_r2为个位, num_r3为十位

reg [6:0] num_r;
reg [11:0] cur;

```

```

reg [2:0] dig_r;
reg [6:0] seg_r;

assign dig = dig_r;
assign seg = ~seg_r;

always @ (num)
begin
    num_r1 = (num % 2) * 5;
    num_r2 = (num / 2)% 10;
    num_r3 = num / 20;

end

always @ (num_r1 or num_r2 or num_r3 or cur[11:10])
begin
    case (cur[11:10])
        2'b00: num_r <= num_r3;
        2'b01: num_r <= num_r2;
        2'b10: num_r <= num_r1;
        2'b11: num_r <= 4'b1111;
    endcase
end

always @ (cur[11:10])
begin
    case (cur[11:10])
        2'b00: dig_r <= 3'b011;
        2'b01: dig_r <= 3'b101;
        2'b10: dig_r <= 3'b110;
        2'b11: dig_r <= 3'b111;
    endcase
end

always @ (num_r)
begin
    case (num_r)
        4'b0000: seg_r <= 7'b0111111; //0
        4'b0001: seg_r <= 7'b0000110; //1
        4'b0010: seg_r <= 7'b1011011; //2
        4'b0011: seg_r <= 7'b1001111; //3
        4'b0100: seg_r <= 7'b1100110; //4
        4'b0101: seg_r <= 7'b1101101; //5
        4'b0110: seg_r <= 7'b1111101; //6
        4'b0111: seg_r <= 7'b0100111; //7
        4'b1000: seg_r <= 7'b1111111; //8
        4'b1001: seg_r <= 7'b1101111; //9
        default: seg_r <= 7'b0000000; //其余则不显示
    endcase
end

always @ (posedge clk)
begin

```

```
    cur <= cur+1'b1;  
end  
  
endmodule
```

## 五、实验中遇到的问题与解决方法

一开始在每次clk的下降沿都进行一次按键开关的工作判断，但发现这样无法理想工作。

解决方法：改变clk，对其进行分频处理，使其工作正常。